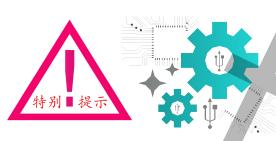


## 宏维微电子

#### HW-723 L298P 电机驱动扩展板













# 产品简介

#### 简介(一)主要参数如下:

- 1. 逻辑部分输入电压 VDD: 5V
- 2. 驱动部分输入电压 VS: VIN 输入 6.5~12V, PWRIN 输入 4.8~35V
- 3. 逻辑部分工作电流 Iss: <36mA
- 4. 驱动部分工作电流 Io: <2A
- 5. 最大耗散功率: 25W (T=75℃)
- 6. 控制信号输入电平: 高电平 2.3V<Vin<5V , 低电平-0.3V<Vin<1.5V
- 7. 工作温度: -25+130℃
- 8. 硬件接口: 5.0mm 间距接线柱
- 9. 带固定扣,并可以通过排针接入控制信号
- 10. 驱动形式: 双路大功率 H 桥驱动
- 11. 引脚占用: D4~D7 直接驱动电



12. 支持 PWM/PLL 模式电机速度控制

13.尺寸: 68\*53mm


#### 简介(一)软硬件准备


1. 准备配件,选软件 本次使用 Arduino 软件 1.6.5 版本(WIN10 环境下) HW-723 主板-若干杜邦线-ARDUNIO UNO 控制板-USB 打印线-装有 Arduino 软件的电脑,本 软件可在 Arduino 官网下载,直流电源,直流电机



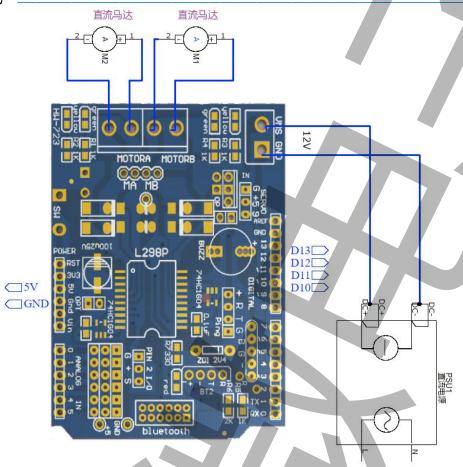2、按照下图所示连接,或者直接把 HW-723 模块按对应的脚插到 UNO 控制板上,连接好直流电机,12V 直流电源,UNO 控制板 USB 口通过 usb 打印线连接到电脑上.VMS 电压根据所用的直流电机选择,本次测试使用直流 12V。





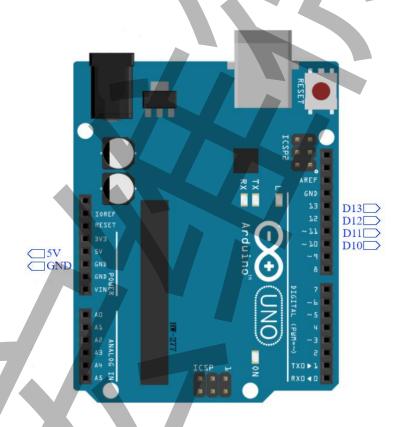



#### 简介(二)程序下载:

1. 打开 1.6.5 版本 Arduino 软件 选择本次测试板:工具-开发板-UNO,选择板: Ardunio/Genuino UNO 端口选择控制板插入电脑时候,新更新的端口(如电脑没安装 CH340 的串口驱动,请先安装串口驱动,网上搜索可找到,此处不再介绍)



2. 打开 Arduino 例程,点击编译,完成,点击上传程序,即可把程序下载到控制板



第4页共7页



```
程序原代码:
int E1 = 10;
int M1 = 12;
int E2 =11;
int M2 = 13;
void setup()
    pinMode(M1, OUTPUT);
    pinMode(M2, OUTPUT);
}
void loop()
{
 { int value;
                                           //两路电机正转
  for(value = 0; value <= 255; value+=5)
  {
    digitalWrite(M1,HIGH);
    digitalWrite(M2, HIGH);
                            //PWM 调速
    analogWrite(E1, value);
                             //PWM 调速
    analogWrite(E2, value);
    delay(30);
  }
delay(1000);}
   { int value;
                                         // 两路电机反转
  for(value = 0; value <= 255; value+=5)
    digitalWrite(M1,LOW);
    digitalWrite(M2, LOW);
    analogWrite(E1, value);
                             //PWM 调速
    analogWrite(E2, value);
                             //PWM 调速
    delay(30);
delay(1000);}
}
```


## 编译按钮 上传按钮

```
htv-723-___-code | Arduino 1.6.5
                                                           文件 编辑 项目 工具 帮助
  HW-723-
int E1 = 10;
int M1 = 12;
int E2 =11:
int M2 = 13;
void setup()
   pinMode(M1, OUTPUT);
   pinMode(M2, OUTPUT);
void loop()
 { int value;
 for(value = 0 ; value <= 255; value == 5)
   digitalWrite(M1, HIGH);
   digitalWrite(M2, HIGH);
编译完成。
全局变量使用了17字节,(0%)的动态内存,余留2,031字节局部变量。最大为2,048字节。
                                            Arduino/Genuino Uno on COM30
```

程序下载好后,两路直流电机开始正反转,同时板上的指示灯渐明快灭。


#### 没有实物



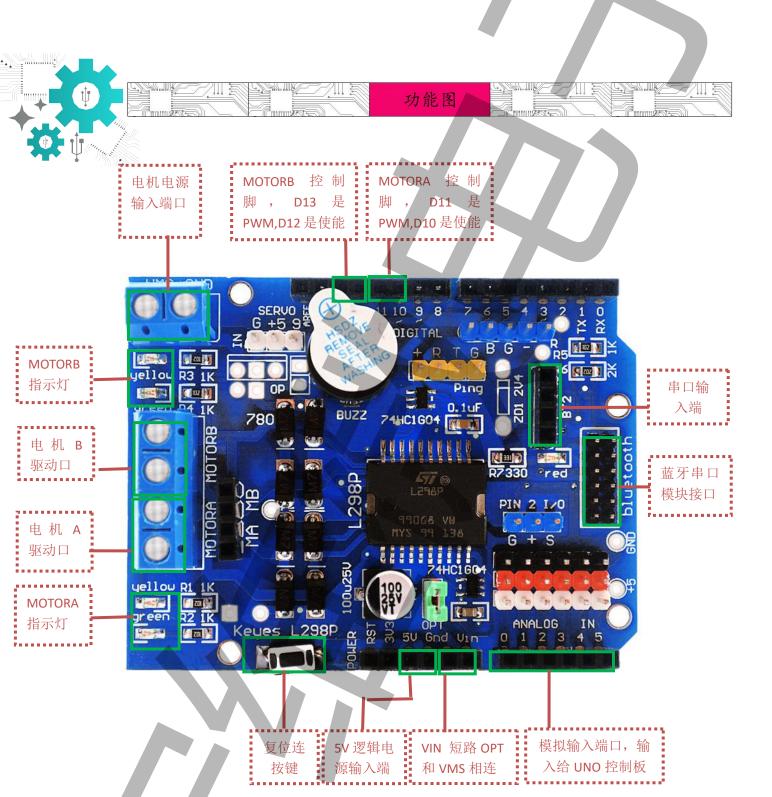





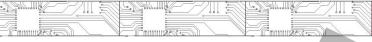


资料链接





链接: https://pan.baidu.com/s/1SEQc62cUF8x8Wk9WhwRNOg

密码: 向客服索取

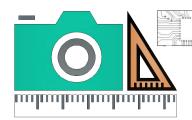

PCB-3D 模拟图 实图/规格

68.45MM





